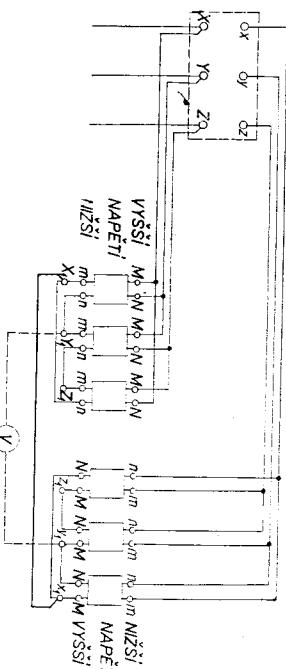


doplňena hodnotami pro spojení  $Yz1$  při stejném transformačním převodu a stejném napětí přívodu.

Ve skutečnosti však je transformační převod nejčastěji  $6000/400$ ,  $22000/400$  a  $35000/400$  V, tj.  $15:1$ ,  $55:1$  a  $87,5:1$ . To znamená, že vektorový trojúhelník výstupní strany je 15krát, 55krát nebo 87,5krát menší než vektorový trojúhelník vstupní strany. Mimo to nemůžeme běžně měřit při vysokém napěti, a proto budeme transformátor na vstupní straně na-



Obr. 219. Zapojení transformátorů při nepřímém měření

pájet nejčastěji napětím  $3 \times 380$  V. Tím se rozdíly napětí mezi jednotlivými dvojicemi svorek dále zmenší a stanou se, zvláště při nerovnoměrnosti přiváděného napětí, ještě méně průkaznými.

Chceme-li rozdíly mezi naměřenými hodnotami zvětšit, musíme zvětšit velikost měřeného sekundárního napětí proti měřenému primárnímu napětí. Toho dosáhneme transformací napětí, které je na svorkách transformátoru. Abychom se při součtových hodnotách nedostali do oblasti vysokého napětí, bude nutno nejen transformovat výstupní napětí nahoru, nýbrž i vstupní napětí dolů. Normální měřicí transformátory napětí s převodem  $500/100$  V byly pro tento účel vhodné, ale jsou těžko dostupné. Můžeme však jako měřicích transformátorů použít *převodových transformátorů jednofázových*. Nejrychlejší postup měření bude zajištěn, použijeme-li tří transformátorů pro primární a tři pro sekundární stranu. Na obou stranach spojíme transformátory do trojúhelníku. Zapojení vidíme na obr. 219. Pro každou z obou stran transformátoru volme transformátoru stejného typu. Měříme mezi svorkami  $X_1, Y_1, Z_1$  na vstupní straně a svorkami transformátoru  $x_1, y_1, z_1$  na výstupní straně, přičemž jsou vodivě spojeny svorky  $X_1$  a  $x_1$ .

Hodnoty napětí mezi dvojicemi svorek (jedna svorka na vstupní druhá na výstupní straně)

Tabulka 34

Znak spojení	Svorka vstupní	Trvale vodivě spojený svorky $X_1 - x_1$			Znak spojení	Svorka vstupní	Trvale vodivě spojený svorky $X_1 - x_1$						
		Vektorový obrazek	Svorka výstupní	$x_1$	$y_1$	$z_1$							
Dd0	$X_1$		$0$	$U_2$	$U_1$	$U_3$	Dd6	$X_1$		$0$	$U_2$	$U_1$	$U_3$
Yy0	$Z_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$	Yy6	$Z_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$
Dy1	$X_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$	Dy7	$X_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$
Yd1	$Z_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$	Yd7	$Y_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$
Dy1	$Y_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$	Yz7	$Z_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$
Dd2	$Z_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$	Dd8	$X_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$
Dz2	$Z_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$	Dz8	$Z_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$
Dd4	$X_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$	Dd10	$X_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$
Dz4	$Z_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$	Dz10	$Z_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$
Dy5	$Y_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$	Dy11	$X_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$
Dy5	$Y_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$	Dy11	$Y_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$
Dy5	$Z_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$	Dy11	$Z_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$
Yd5	$X_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$	Yd11	$Y_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$
Yd5	$Y_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$	Yd11	$Z_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$
Yd5	$Z_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$	Yd11	$X_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$
Yd5	$X_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$	Yd11	$Y_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$
Yd5	$Y_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$	Yd11	$Z_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$
Yd5	$Z_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$	Yd11	$X_1$		$0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$

Aby se při spojení transformátorů neobrátila fáze, přezkoušme si transformátor, jak je naznačeno na obr. 220. Spojíme vodivě jednu svorku (dutinkou) transformátoru na straně nižšího napětí se stejnou lehlou svorkou (dutinkou) na straně výššího napětí a transformátor připojíme na jedné straně na napětí. Změříme napětí na obou stranách a napětí mezi nespojenými svorkami strany výššího a nižšího napětí. Je-li vnitřní zapojení transformátoru správné, naměříme mezi nespojenými svorkami rozdíl primárního a sekundárního napětí transformátoru. Svorky si označme  $M$ ,  $N$  a  $m$ ,  $n$  jako u měřicího transformátoru. Naměříme-li mezi nespojenými svorkami součet primárního a sekundárního