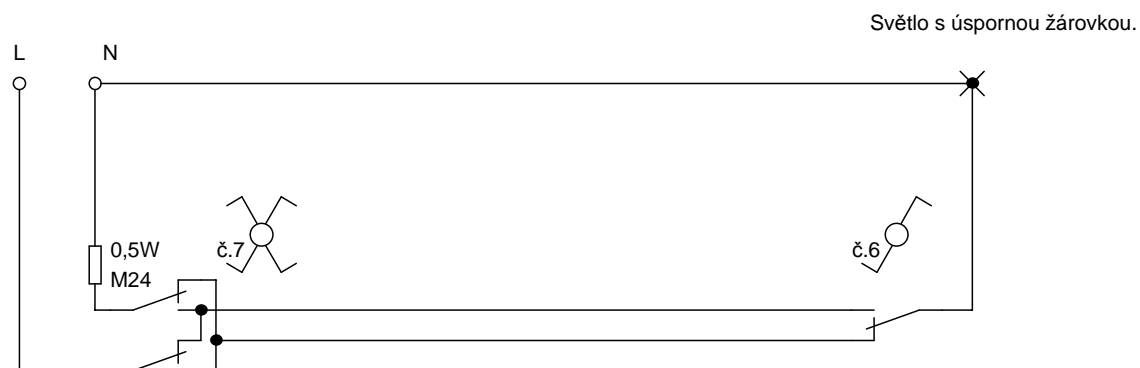
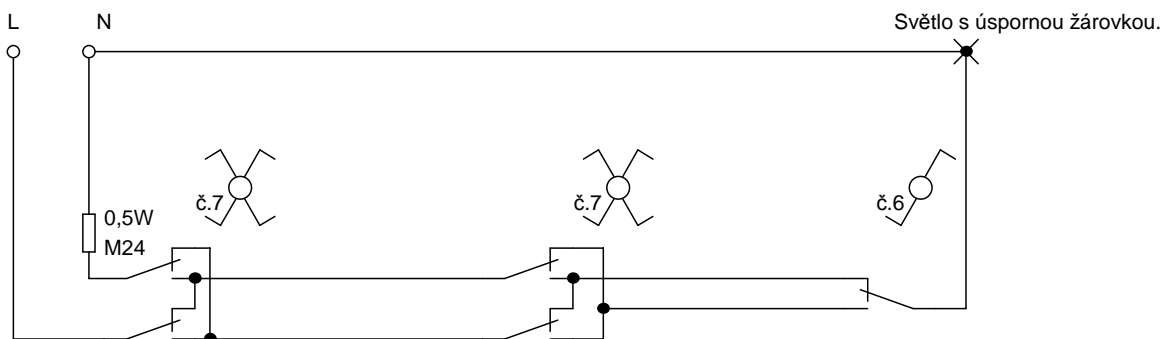


Příklad mého zapojení úsporné žárovky, aby neblíkala.



Odpor je zvolen M24, výkonová ztráta při poruše (zapečený kontakt) vypínače je cca 0,24W, proud 0,001A  
jistě to tedy nevypne ani kdyby hořel oblouk mezi kontakty.