

P - činný výkon

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi \quad [\text{W}]$$

S - zdánlivý výkon

$$S = U \cdot I \quad [\text{VA}]$$



Q - jalový výkon

$$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi \quad [\text{VAR}]$$

$$\text{Účiník} = \cos \varphi \quad [-]$$

$$\cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0^\circ$$

Cisté oznámení zátěže

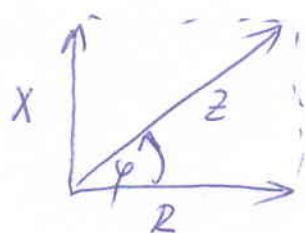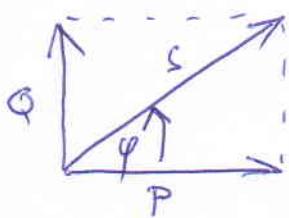

$$\cos \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = 90^\circ$$

Cisté jalového zátěže

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z}$$

Př. Motor 1f

$$P = 1000 \text{ W}$$

$$\cos \varphi = 0,8$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} \Rightarrow S = \frac{P}{\cos \varphi} = \frac{1000}{0,8} = \underline{\underline{1250 \text{ VA}}}$$