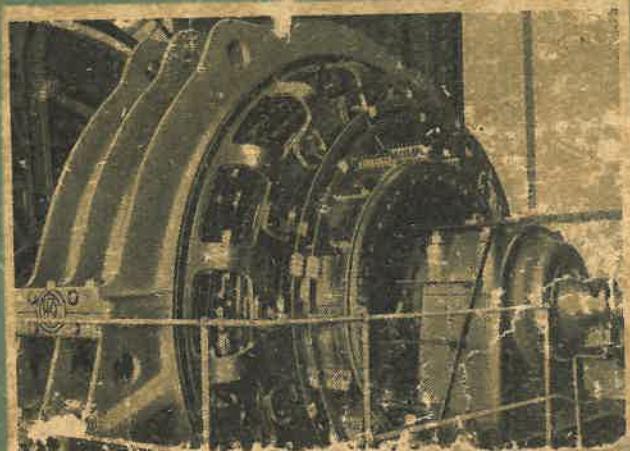


ELEKTRICKÉ

PŘÍSTROJE A STROJE


PRO STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY
ELEKTROTECHNICKÉ



SPN

Elektrické přístroje a stroje

K. JAROLÍM, F. RŮŽIČKA

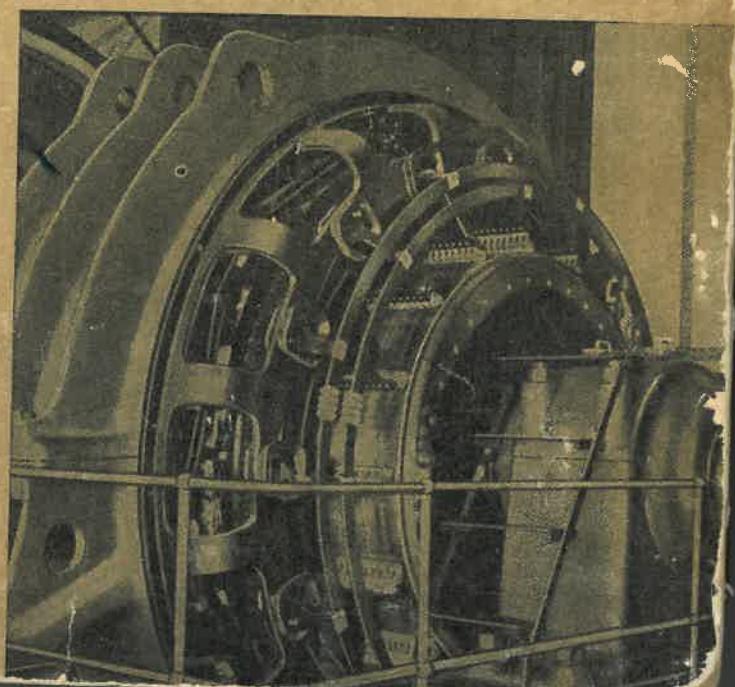

UČEBNÍ TEXT PRO 3. ROČNÍK STŘEDNÍCH PRŮmyslových
ŠKOL ELEKTROTECHNICKÝCH

SNTL

Jmenovité proudy pro určitou jmenovitou hustotu spinání. Jestliže je hustota větší, je nutno obvykle proud zmenšit. Každý přístroj musí trvale vydržet jmenovitý proud, aniž by se nepřípustně zahřál.

Volbu přístroje ovlivňuje též jeho budoucí umístění; rozeznáváme přístroje pro montáž vnitřní nebo venkovní, dalekého působení pro montáž na stěně nebo přístroje zavěšené, a konečně přístroje s předním nebo zadním působením.

Nechráněné přístroje montujeme jen do uzavřených elektrických provozoven, přístupných pouze školennému odbornému personálu. Jinak používáme přístrojů krytých, které zajišťují ochranu před nebezpečím doryku a poranění, před vniknutím cizích předmětů, vody, plynů, před mechanickým poškozením apod.

Probereme některé druhy přístrojů:

a) Spínače

Spínač je přístroj sloužící ke spinání, tj. k zapínání, vypínání a přepínání proudového obvodu při zatížení anebo ke spojování, tj. zapojení, odpojení a přepojení obvodu bez zatížení. Názvy a rozdílení spínačů stanoví norma ESC – ČSN 104 – 1951. Spínače dělíme podle výše napětí (nn, vn, vvn), druhu proudu, počtu pólů a podle konstrukčního provedení.

b) Proudové pojistky

Jsou to nejstarší a nejjednodušší zařízení, chránící elektrický obvod před účinky nadproudu; mají tavnou vložku, která se nadmerným proudem přetaví, a tím odpoji chráněné vedení nebo spotřebič od sítě.

c) Svodiče přepětí

Slouží k odvádění rázových přepětí, která mohou vzniknout buď při spinacích pochodech, nebo atmosférickými výboji. Vzhledem k svému dimenzování snesou obvykle elektrická zařízení přepětí při spinacích pochodech bez poruchy; proto chráníme venkovní vedení a stroje na ně připojené proti účinkům přepětí proudu atmosférického bleskojisikami.

d) Elektromagnety

Jsou to obvykle pomocné přístroje využívající silového působení elektrického proudu. Pohybové (ovládací) elektromagnety přitahují korvou k jádru a tento pohyb se mechanicky přenáší na ovládací zařízení; zvedací (nosné) magnet přitahuje přímo feromagnetické předměty nebo korvu s břemenem a slouží k jejich přemisťování.

e) Reostaty

Reostaty jsou proměnné odpory, které vkládáme do obvodu elektrického proudu, abychom snížili napětí nebo proud; podle účelu rozeznáváme reostaty:

- α) spouštěcí (spouštěče), jež zapojujeme do série s motorem, aby se snížil proudový náraz při spuštění; jsou zapojeny jen po krátkou dobu rozbití, a proto se dimenzují pro krátkodobé zatížení;
- β) regulační (regulátory), jichž používáme buď pro řízení napětí, nebo v obvodu motoru pro řízení otáček; musí snést trvalé tepelné zatížení ztracenou elektrickou energií;
- γ) zatežovací, sloužící k zatežování elektrického zařízení např. na zkusebnách; jejich trvalé zatížení je trvalé.

Podle odporového materiálu rozeznáváme reostaty s kovovými odpory (kovové) a reostaty kapalinové; kovové reostaty podle způsobu chlazení jsou buď vzduchové nebo olejové.

Reostaty spouštěcí a regulační probereme vždy v příslušných katalogách elektrických strojů, neboť teprve znalość charakteristických vlastností jednotlivých druhů strojů umožňuje správně pochopit funkci příslušného reostatu.

II. SPÍNAČE PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ

1. Rozdělení spínačů

Při rozpinání elektrického obvodu vzniká oblouk, jehož teplem se kontakty opalují. Proto přístroje určené k vypínání musí tento oblouk účinně přerušit při plném provozním napětí. Abyste teplotu oblouku zmenšilo, musí se kontakty rychle od sebe vzdálit. Casto provádime magnetické zhašení elektrického oblouku tak, že v místě, kde oblouk vzniká, vytvoříme umělé magnetické pole, jehož účinkem se oblouk vyfoukne do místa, kde jsou lepší podmínky pro jeho rychlé zhašení. Vypínání stejnosměrného proudu je daleko obtížnější než u proudu střídavého; proto u spinacích přístrojů na stejnosměrný proud volíme co největší rychlosť pohyblivých kontaktů a magneticky roztahneme oblouk do velké délky, aby zhasl.

Oblouk střídavého proudu se zháší snadněji, protože proud má během jednoho kmitu dvakrát hodnotu nulovou. Je-li vzniklé teplo odváděno dostatečně velkou hmotou kontaktů a nepřestoupí-li napětí určitou mezi, může oblouk střidavého proudu zhasnout i při poměrně malé vzdálosti kontaků při jeho průchodu nulou. Vyhodné je přerušení elektrického obvodu na dvou místech. Dělme proto přístroje spinaci podle toho, zda jsou konstruovány jen na proud střídavý (značka ∞) nebo na proud střídavý i stejnosměrný (značka \square).

Kromě druhu proudu rozhodují při vzniku elektrického oblouku i elektrické vlastnosti vypinaného obvodu. Nejsnadněji se vypíná zatížení činné. U stejnosměrného proudu zřežuje vypínání indukčnost obvodu, neboť oblouk se snaží udržet co nejdéle. U střidavého proudu

je opět vypínání tím obtížnější, čím nižší je účinník vypínaného elektrického obvodu; při špatném účinku jsou poměry podobné jako u proudu stejnosměrného.

Spínače na nízké napětí dělme podle druhu proudu, počtu pólů a podle konstrukce. Druh proudu je dán sítí buď stejnosměrnou, nebo střídavou. Podle počtu pólů, tj. podle počtu konstrukčních jednotek na spínání proudových obvodů, rozlišujeme spínače jednopólové, dvojpólové, trojpólové a vícepólové; jednotlivé póly několikapólových spínačů musí být spolu mechanicky vázány tak, aby zapínaly a vypínaly zároveň. Podle konstrukčního provedení rozdělujeme:

vypínače (pákové, stiskací, stykače) a
přepínače (pákové, deskové, válcové, paketové).

2. Pákové vypínače

Jsou to spínače se stykem nožovým nebo kartáčovým, vypínající otočným pohybem kolem pevného čepu a ovládané ručně bud rukojetí, nebo postranní pákou. Podle způsobu připojení vodičů jsou vypínače konstruovány pro přední nebo zadní přívod; lze jimi vypinat jen normální pracovní proud. Podle rychlosti vypínání rozdělujeme vypínače bez mžikového nebo s mžikovým vypínáním.


Konstrukční řešení pákových vypínačů je jednoduché, neboť zapnutá poloha nemusí být zvláště zajistěna; stačí k tomu oboustranný noduché, neboť zapnutá poloha nemusí být tlak kontaktních per na zasunuté nože. Kontakty však trpí odíráním styčných ploch při zapínání a vypínání, a proto se tento druh spínačů nehodí pro časté spínání. Z jejich jednoduchého a velmi přehledného řešení jsou obecně i pro spínací přístroje jiného řešení, než je pákové.

Velmi důležitou součástí každého spínače jsou kontakty, tj. části, které při vzájemném styku umožňují průchod proudu. Stykové místo klade procházejícímu proudu odpor; špatný styk hřeje. Styk může být bodový, přímkový nebo plošný; mnohé zdánlivě plošné styky (např. u většiny nožových spínačů) jsou ve skutečnosti styky přímkové. Přímkovým stykem dosahнемe u mědi lepších vlastností než stykem plošným. U novodobých konstrukcí kontaktů bývají malé masivní plochy, ale vysoké tlaky ve styku. Často mívala spínači zařízení samonošení, konečné poloze k sobě přitažovaných nedělných kontaktů totiž předchází malé smyknutí, které otře stopy kysličníku i případně stopy zbylé po oblouku. Novodobé přístroje mívají často kontakty ze spěkých kovů, obsahujících hlavně stříbro, které je odolně proti vlivům ovzduší a jehož povrch je vždy kovově lesklý. U čistého stříbra vadí


jeho malá mechanická pevnost a tvrdost, snadná svářitelnost a malá odolnost proti elektrickému oblouku.

Obr. 1. Schéma vypínače



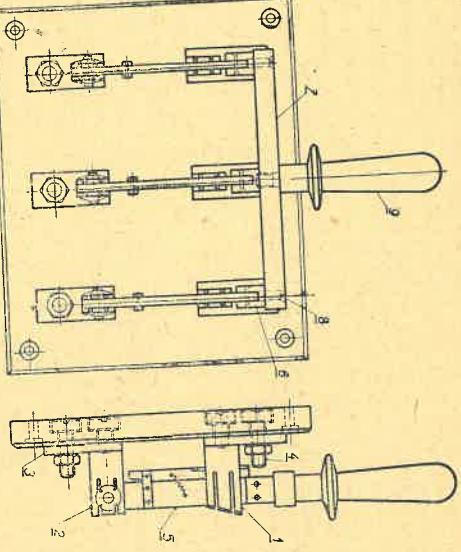
Na obr. 1 je schéma vypínače. V horní části je znázorněna dvojpólová konstrukce s kontakty 1 a 2, které jsou připojeny do obvodu. Mezi nimi je umístěn střední bod 3, který slouží k otočení. V dolní části je znázorněna jednopólová konstrukce s kontaktem 1, který je připojen k jednomu z kontaktů 2. Tento typ vypínače je používán pro přední přívod.



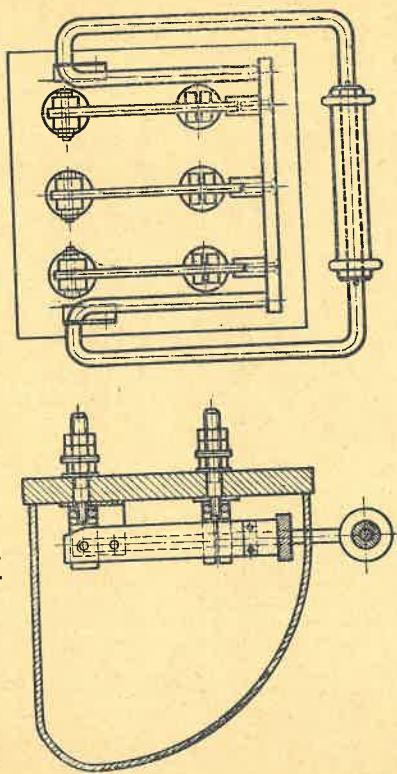Na obr. 2 je trojpolový otevřený vypínač s předním přívodem. Na základní desce je pro každý pól jeden par pevných kontaktů 1 a 2 provedených jako rovná pera se zahnutými konci. Styková plocha je rozdělena zárezem na tři proužky, aby styk byl spolehlivý. Dolní pevné



Kontakty 2 jsou ložiskem otočného čepu nože, který tvoří trubkový nýt; stykový tlak je využíván pružnými ocelovými podložkami. Kontaktní pérove postranice jsou zamyčovány a zapojeny v zárezech přívodních

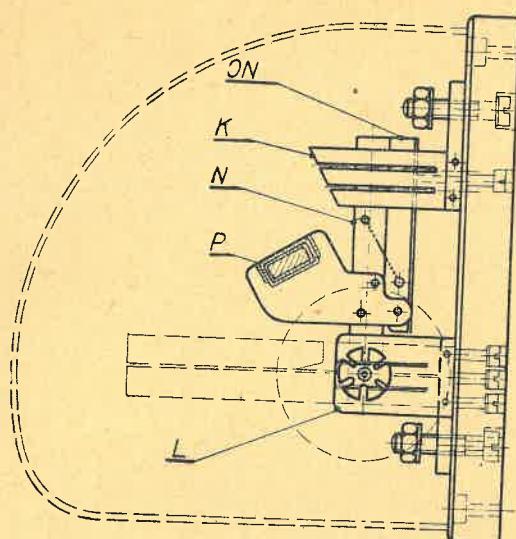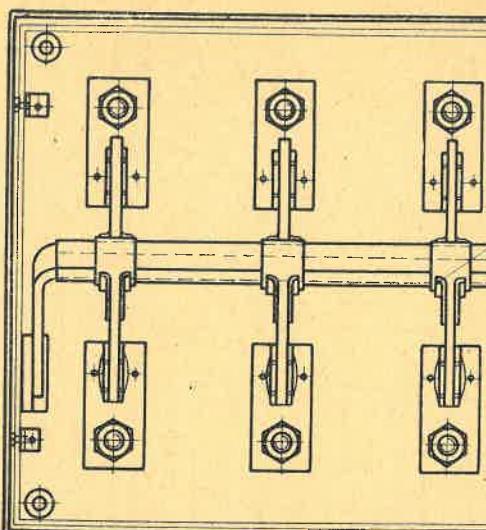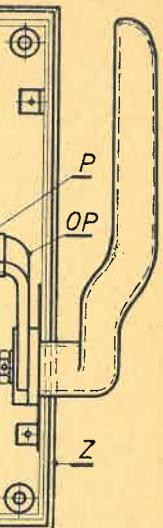

Obr. 4. Trojpolový vypínač 60 A s postranní pákou


pásu 3; přívodní šrouby 4 procházejí volně přívodním pásem a základní deskou. Otočné kontaktní nože 5 mají v místech, kde zajíždějí do pevného kontaktu, sesíkméně náběhové hrany; na horním konci každého nože je nanýtovaná spojka 6. Nože jsou spolu spojeny izolační příčkou 7, ke které jsou šrouby přisrovbovány 8. Do spojky prostředního nože je zašroubována ovládací rukojeť 9 z izolační nehořlavé hmoty.

Otevřených vypínačů se smí používat pouze tam, kde je zaručena odborná obsluha (zkušebny, laboratoře), v ostatních případech je nutné používat vypínače zavřených, tj. opatřených ochrannými kryty. Předpisy ESC nedovolují kryty s otevřeným výřezem pro rukojet, jímž by bylo možno dotknout se živých částí spínače bez zvláštních pomůcek.

Trojpolový vypínač na obr. 3 má také nože spojeny izolační příčkou, do jejichž konců je připojena otáčivě uložena ohnutá spínací páka. Příčná rukojeť, navlečená na tuhé páku, slouží k pohodlnějšímu

vyuvinutí velké vypínační síly. Zavřený kryt je upraven tak, že bez jeho sejmání není možno dosáhnout živých částí vypínače.

Vypínač na obr. 4 má pro obsluhu kovovou postranní páku přimontovanou do konce příčky OP; osa otočných čepů nožů musí být totožná s otočným bodem páky. Kryt spinace je přisrovbován na úhelníky základní desky Z, na které je šest páru pérových kontaktů K. Tři páry jsou provedeny jako ložiska L nožů N. Nože jsou ovládány páskami P přinýtovanými k nožům. Hlavní spínací nůž má odtrhovací nůž ON pro měkkové vypnutí.

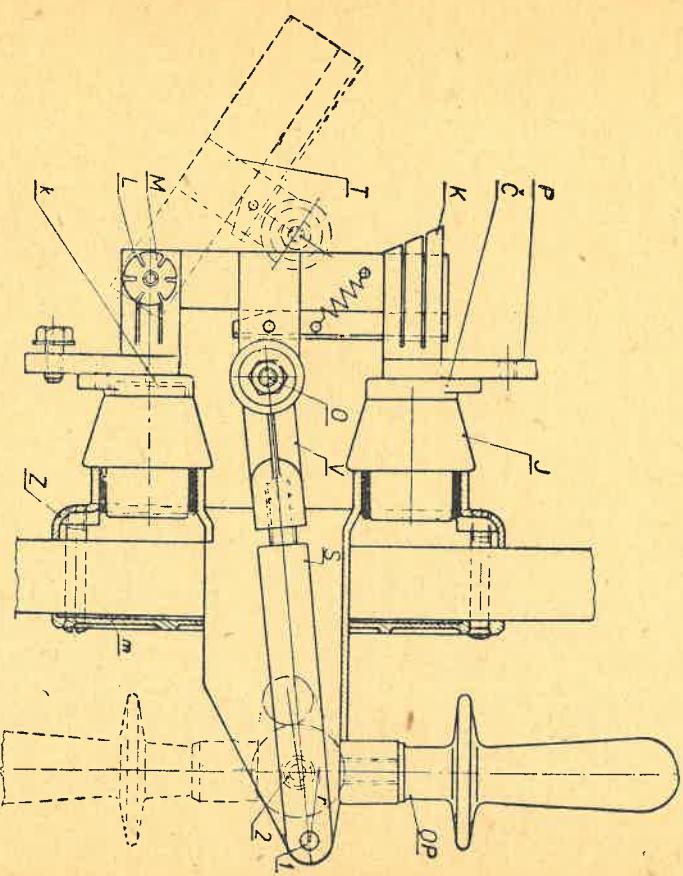

Obr. 5. Klubkový vypínač

Na obr. 5 nakreslený klubkový vypínač je typu nožového. Pevné přívodní pásky K se zářezy mají zabnuté okraje a jsou zarytovány do izolátoru J. Poněvadž přívodní pásky jsou přisrovbovány jen jedním šroubem, musíme zabránit otáčivému pohybu; proto je v čapce izolátoru ještě kolík k, na který kontakt nastádme.

Pro každý pól jsou vždy dva pevné kontakty, z nichž dolní je ložiskem spínacího nože. Ložisko tvoří trubkový čep, provlečený pérovými

postranicemi a nožem; z obou stran pak jsou přiloženy pružné miskové ocelové podložky. Přívod a odvod proudu upevněme pod šrouby s podložkami v přívodních pásach. Podpěrné izolátory jsou svými spodními konci zatmeleny do základní desky Z. Na každém hlavním noži jsou přinýtovány vždy dva třmeny T, navlečené na společně izolované ose O; na ose jsou rovněž nasazena ramena ovládací vidlice V, která je prodloužena táhlem S před panelovou deskou až k výstředně uloženému čepu spinacího klubu, do něhož je zašroubována ovládací rukojet OP. Spinací klub má dva body: pevný bod I, upevněný v pouzdře základové desky, a bod 2, otočný okolo I v poloměru r.

Aby se usnadnilo zhasnání vypínacího obloku velkou rychlostí při oddalování kontaktů, je vypínač opatřen mžikovým vypínáním. K hlavnímu spinacímu noži je přitažen pružinou odtrhovací nůž. Při vypínání se vytáhne z kontaktu nejdříve hlavní nůž a současně se napíná pružina. Opře-li se nos odtrhávacího nože o hranu nože hlavního, vytahuje se také nůž odtrhovací, až tažná síla pružiny přemůže tření v kontaktu a odtrhovací nůž je přitažen velkou rychlosťí k hlavnímu noži. Nezávisí tedy vypínač rychlosť na rychlosti obsluhy.

Kloubový vypínač až na spinaci klub a ovládací rukojet je za panelovou deskou. Aby byla jasné viditelná poloha „vypnuto“ a „zapnuto“, je vpředu na panelu přišroubována k základní desce tzv. maska m (obr. 5), na které je označena poloha „vypnuto“ a „zapnuto“.


Je tedy, s výjimkou poholu, konstrukční řešení kloubových vypínačů v podstatě totéž jako u vypínačů pákových. Užíváme jich často i na moderních rozváděčích, neboť jejich umístění za rozvodnou deskou neruší vzhled přední stěny rozváděče.

Pro velké proudy používáme obvykle kontakty kartáčových, vytvořených svazkem tvrdých měděných pásků. Jednoduchý kartáč je na jednom konci pevně snýtován a spájen, druhým koncem dosedá pružně na pevný kontakt. Výhodu dvojitého kartáče je, že proud prochází z jedné stykové plochy kartáče přímo do druhé, takže nemusí procházet drážkem kartáče.

Kartáčový vypínač může mít buď jako nožový dva postranní kontakty, které drží třením v napnuté poloze, nebo jako kartáčový vypínač čelní styk (přítláčný). Ten sice velmi lehce vypíná, neboť se nemusí přemáhat tření, avšak nedrží sám v zapnuté poloze; v této poloze je zajištěno obvykle kloubovým mechanismem.

Na obr. 6 je **dvojpólový pákový vypínač s kartáčovými kontakty**. Na základní desce jsou namontovány lité přívodní pásy a kontakty D₂, které mají drážkové vybráni, aby byla zvětšena chladicí plocha. Kontaktu D₁ je použito jako ložiska pro lomenou páku s náhlíky N₁ a N₂, do nichž vložíme dvojité kartáčové kontakty K a stáhneme je destičkami se šrouby Š₁ a Š₂; na druhém konci lomené páky je přičná rukojet. Tohoto vypínače můžeme použít na proudy asi do 2500 A.


Kartáčový vypínač přítláčný (obr. 7) má dvojitý kartáč upevněný na páce, otočné v ložisku. Čepy 4 a 5 jsou pevné, 4 a 5 pohyblivé, a to tak, že čep 4 se pohybuje po kružnici K₁ se středem 3 a čep 5 po kružnici K₂ se středem 2. Čepy 2 a 5 jsou pevně spojeny pákou 6, čepy 3 a 4 pákou 7. Na páce 8, spojující čepy 4 a 5 je připevněna rukojet. Přívodní šrouby 10 jsou měděné. Hlavní stykovou plochu chráníme před opálením snadno

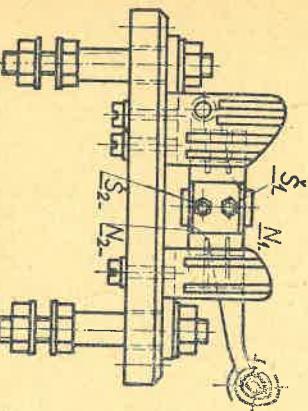

Obr. 6. Dvojpólový kartáčový vypínač

výměnnými opalovacími kontakty, z nichž jeden připevnějeme na horní pevný hlavní kontakt, druhý pak na bronzovou pružinu ke kartáči. V poloze plně vytáhnutém je vypínač zapnut; poloha vypnuta je nakreslena čárkovaně.


Kartáčový vypínač s čelním stykem pro montáž za rozváděč je na obr. 8. Je snadno ovladatelný, ve styku ovšem musí být udržován kloubovým zařízením. Přívodné pasy P jsou přišroubovány k čapce porcelánových podpěr I, natmelených v litinové základní desce Z.

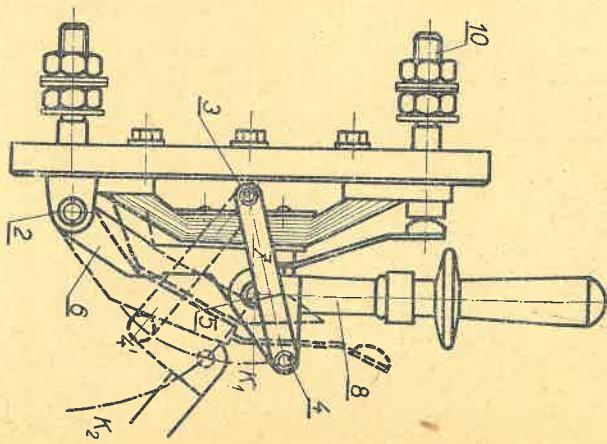

Obr. 7. Kartáčový vypínač s opalovacím kontaktem

Kontakty ovládá táhlo T , které je smontováno se čtyřhranným třmenem TR , přišroubovaným na izolované příčce OP , na které jsou přimontovány též dvojitě kartáče. Táhlo T prochází pouzdrem základní desky a je

přes hrdelo unášeče, aby chom mohli nasadit kryt vypínače a našroubovat ovládací knoflíkovou rukojet z lisované izolační hmoty. Pevné pérové kontakty D jsou přišroubovány ze spodu do základní desky spínáče.

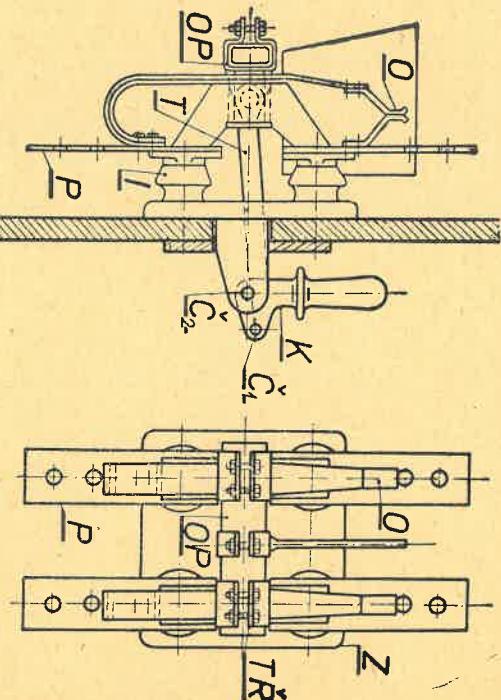

Obr. 8. Kloubový kartáčový vypínač

spojeno čepem C_1 s excentrickou klíčkou K . Druhý čep C_2 excentrické klíčky je zachycen v pouzdru základní desky. Nakreslená poloha je zapnutá; je-li vypínač vypnut, je rukojet dolů. Aby byly chráněny kartáčové kontakty, jsou pod jejich třmeny namontovány pružiny, zakončené páskovým opakovacím kontaktem O s protikontaktem na přívodním pásu.

3. Stiskací vypínače



Pro spínání větších tepelných domácích spotřebičů a elektromotorů se velmi často používá stiskacích vypínače, které jsou dokonaleji náhradou za zastaralé vypínače pákové. Od nožových spínačů s otáčivými noži se liší stiskací vypínače přímočarym pohybem spínacího ústrojí, takže při vypnutí nastává dvojnásobné přerušení obvodu na každém pólu; mívají mžikové zapínání i vypínání.

Stiskací trojpólový spínač 15 A s předním přívodem (obr. 9) má nožové kontakty zalisované v bakelitovém unášeči U , nasazeném na trubce T . V dutině trubky je vodič šroub S , opatřený na jednom konci příčným kolíkem, který se pohybuje v dráze trubky; druhý jeho konec má závit, kde je nízkou maticí M přišroubován unášeč. Závit přesahuje

stiskací vypínače nožové se vyrábějí pro jmenovité proudy 15, 25, 60 a 100 A při 500 V pro přední nebo zadní přívod, věšinou trojpolové se základní deskou a krytem z lisované izolační hmoty. Pro stejnosměrný proud neboli projednofázové spořebiče se vyrábějí stiskací vypínače dvojpolové. Pro menší proudy než 25 A mívají tvar krabicový.

U nových stiskacích vypínačů nožové kontakty jsou nahrazeny kruhovitě uspořádanými plochými masivními kontakty 1 a 2, u kterých se zapínání provádí také rukojetí (obr. 10). Částečně mžikové vypínání se provede tlakem (stiskem) nebo úderem na rukojet. Tyto vypínače jsou výhodně hlavně pro obrábecí

Obr. 10. Tažňkový vypínač s plochými kontakty, 15 A:
1 – pohyblivý kontakt, 2 – pevný kontakt, 3 – uzemnící šroub

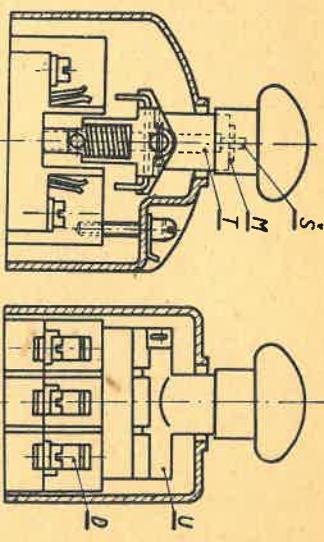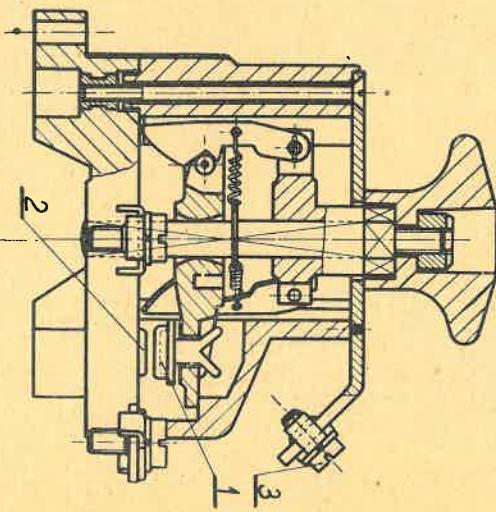


Obr. 11. Stiskací vypínač s plochými kontakty



stroje, neboť jejich zapnutí náhodným úderem je vyloučeno. Vyrábějí se pro jmenovité proudy 15, 25 a 60 A při 380 V, dvojpólové nebo trojpólové v různém provedení (obr. 11).

4. Rtuťové spínače

Tyto spínače vyžadují velmi malé sily na ovládání, a proto jich používame v různých regulačních přístrojích, schodišťových automatach, termostatech apod.

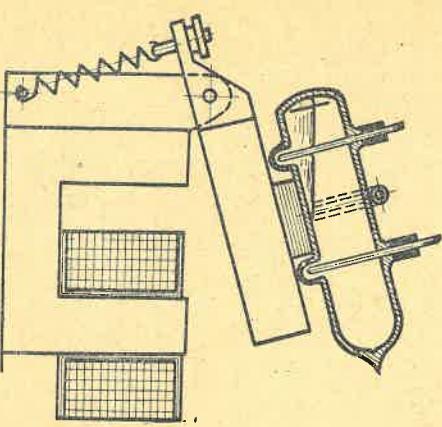

Obr. 12. Rtuťový vypínač

Rtuťové spínače se vyrábějí do 250 V, 30 A střídavého proudu; nad 10 A mají vždy keramickou vložku, která netrpí tolk obloukem jako sklo. Tyto spínače snesou krátkodobě dvouinásobek, spínače s vložkou pětinásobek jmenovitého proudu. Užijeme-li jich na stejnosmerný proud, musíme snížit proudové hodnoty na polovinu; snesou asi 100 spinání za hodinu.

III. PŘEPÍNAČE NA NÍZKÉ NAPĚTÍ

Přepínače jsou spínací přístroje pro dva nebo několik obvodů. Mají zpravidla aspoň tři polohy.


Podle konstrukčního provedení rozděláváme přepínače pákové, deskové, válcové a paketové.

1. Přepínače pákové

Pákový nožový přepínač vznikne z pákového vypínače přidáním jednoho pérového kontaktu pro každý pól. Mívá obvykle dvě přepínační polohy s třemi pérovními kontakty jednoho pólu v jedné rovině, které se obsáhnou otocením nože spínače o 180°. **Kloubové přepínače**


Ve vzduchoprázdné skleněné baňce (obr. 12), naplněné neutrální atmosférou, je malé množství chemicky čisté rtuti; k zataveným kontaktním drátkům se přivádí proud ohuebnými mědenými lankami, izolovanými obvykle skleněnými kotralky. Spínač spiná nakloněním baňky o úhel 2° až 12°. Tyto spínače se třemi kontakty mohou sloužit též jako přepínače, a to bud tak, že ve střední poloze jsou všechny tři kontakty spojeny a nebo je ve střední poloze spojení přerušeno. Pod přechytu upevňující rtuťový spínač je nutno dát vždy měkkou (plstěnou nebo azbestovou) podložku, aby se mohlo sklo roztahovat, neboť se při provozu zahřívá.

Rtuťové spínače se vyrábějí do 250 V, 30 A střídavého proudu; nad 10 A mají vždy keramickou vložku, která netrpí tolk obloukem jako sklo. Tyto spínače snesou krátkodobě dvouinásobek, spínače s vložkou pětinásobek jmenovitého proudu. Užijeme-li jich na stejnosmerný proud, musíme snížit proudové hodnoty na polovinu; snesou asi 100 spinání za hodinu.

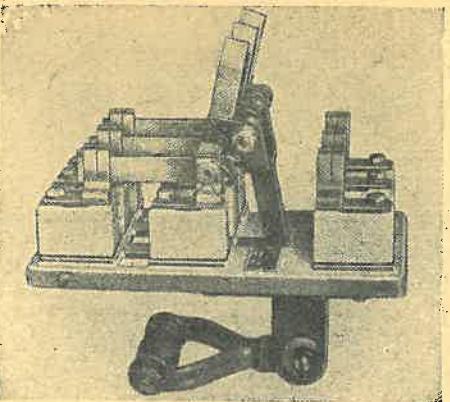

Obr. 13. Kloubový přepínač

přepínače se vyrábějí dvoj- a trojpólové pro jmenovité proudy od 100 A do 600 A a k připojení na napětí střídavého proudu do 500 V při kmotřtu 50 Hz nebo na napětí stejnosmerné do 250 V. Z tohoto druhu přepínačů, vyznačujících se jednoduchým řešením, byly opět odvozeny znaky pro schématika spojení (obr. 14), jichž se užívá všeobecně i pro přepínače přístroje, které nemají nože otáčivé kolem pevného čepu.

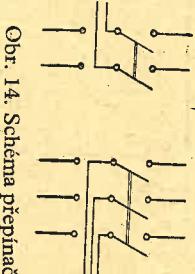


Obr. 14. Schéma přepínačů

2. Přepínače deskové


Jsou to přepínače s kruhovou dráhou, hodičí se pro rychlé a snadné přepínání většího počtu přívodů; používá se jich hlavně pro přepínání odporových stupňů u reostatů.

Pro menší proudy bývá obvykle přepínač s jednoduchým pérovním kontaktem (obr. 15). Ve středu izolační desky je upoveněn čep kliky, který je proti otáčení pojistěn kolíčkem. Na čepu se otáčí klika s izolační rukojetí. Na klice je vodivě upevněn plochý pérovní kontakt, který kliče po plochých pevných kruhových kontaktech, uspořádaných na izolační desce kruhu. Sýkový tlak je vypozen pružností pérového kon-

taku. proud jde z pevného kruhového kontaktu přes pérový kontakt do čepu klíky, který tvoří druhý přívod proudu. Krajní polohy přepínače jsou zajistěny zarážkovým kolkem. Přivádění proudu osou přepínače je u větších proudů nespolehlivé, a proto používáme dvojitych pérových kontaktů nebo pro větší proudy

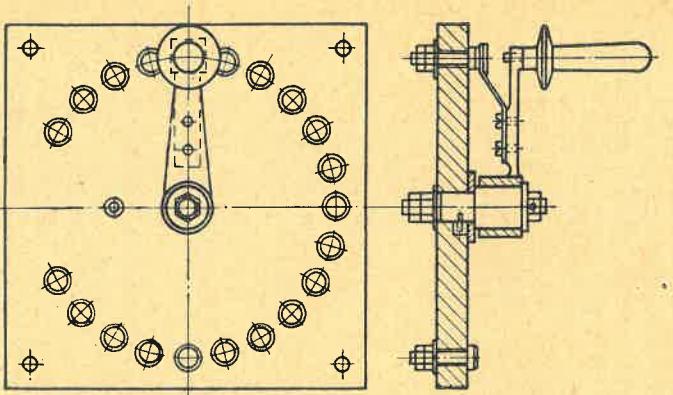

Obr. 15. Přepínač s jednoduchým pérovým kontaktem

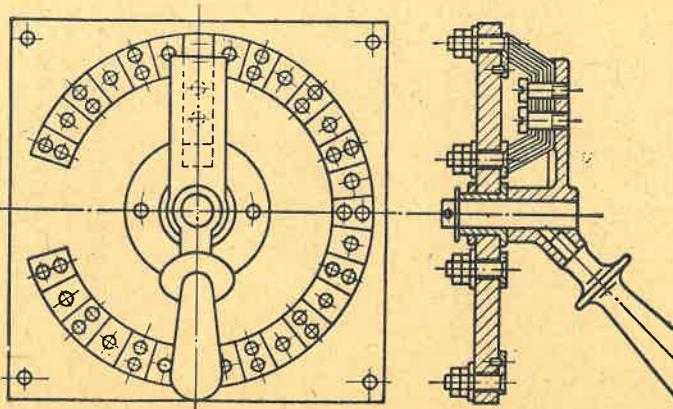


Obr. 16. Přepínač s dvojitým kartáčem


dvojitého kartáče a pevných lichoběžníkových kontaktů. Na obr. 16 jsou kontakty k základní desce přichyceny svorkovými maticemi na přívodním svorníku; mezi lichoběžníkové kontakty se vkládají izolační vložky. Dvojitým kartáčem, upewněným na klice, jde proud z kontaktu do kontaktního kruhu, který tvoří druhou svorku přepínače.

Z hlediska přívodu proudu jsou poměrně jednoduché trojzárove přepínače (obr. 17), mající tři pohyblivé kontakty, které tvoří uzel přívodů od odporů. Tyto kontakty jsou vodivě spojeny a upewněny na hvězdicí, natáčené bud rukojetí, nebo u spínačů pro větší výkony ruč-

ním kolečkem. Místo listových kartáčů používáme dnes většinou u deskových spoušťeců masivních kontaktů, přitlačovaných pružinami, které nevedou proud, a proto se nevyhřívají a neztrácejí pružnost; proud se přivádí ohebnými přívody.

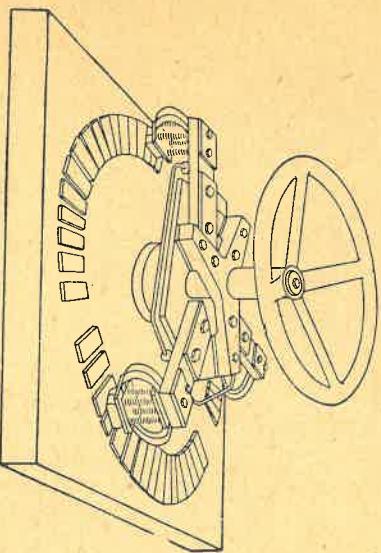

Obr. 17. Trojzárový deskový přepínač

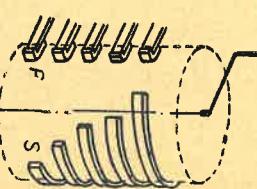

Obr. 18. Palcový kontrolér

3. Přepínače válcové


Pro složitá přepojování libovolného počtu přívodů mezi sebou používáme válcových přepínačů (kontrolérů). Podle provedení dělíme je na kontroléry **palcové**, u nichž kloužou kontaktní palce přímo po spojovacích segmentech přepínačního válce, a na kontroléry **stykače**, mající na přepínačním válci kovové vačky, které obsluhují stykače buď přímo mechanicky, nebo sláčeným vzduchem.

Palcový kontrolér je naznačen schematicky na obr. 18; pohyblivé kontakty jsou vytvořeny segmenty *S*, které jsou různě mezi sebou zapojeny. Stykové plochy všech segmentů leží na válcové ploše. Otáčí-li se válec doprava, najíždí segmenty na pevné kontakty, tzv. palce *P*, upravené v jedné nebo ve dvou řadách. Podle toho, jaký mají segmenty různá spojení pevných kontaktů.


Přepínač na obr. 19 má na ovládací ose navlečeny izolační válečky *V* s přisroubovanými segmentovými kontakty *S*. Válečky jsou na hřidle staženy šroubem *S* a podložkou. Osa *O* prochází horní a spodní základní deskou *Z*; na horní desce je přinýtován mžikový a zajišťovací mechanismus *M*, na spodní desce je uzemňovací šroub *U*. Palcové kontakty *K* jsou přisroubovány svorkami k nosným tyčím *V*, které jsou od kontaktů odizolovány izolačními trubkami. Přepínač je ovládán pákou *P*, opatřenou izolační kulovou rukojetí.

Na obr. 20 je válec kontroléru nesen profilovým izolovaným hřide-

lem H , na kterém jsou namontovány litinové hřebeny L s přísrubouvanými, snadno vyměnitelnými měděnými segmenty S . Válec je ve všech pracovních polohách zajištován (aretován), obvykle západkou a rohatkou.

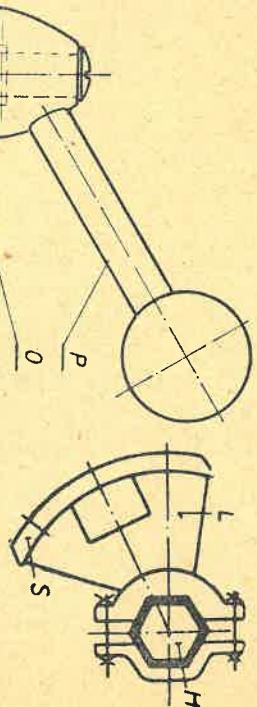

Obr. 20. Segment kontroléru

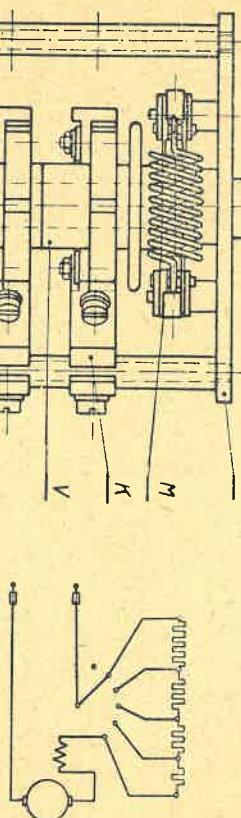


Obr. 21. Schéma kontroléru

Schéma válcových kontrolérů kreslíme tak, že si představujeme válcovou kontaktní plochu rovinutou do roviny; svíslcem vyznačíme jednotlivé polohy. Pevné kontakty (palce) zobrazíme kroužky. Spojení v určité poloze zjistíme, představíme-li si řadu kontaktů posunutou na příslušnou svíslci. Jako příklad je na obr. 21 uvedeno schematické spojení stejnosměrného sériového motoru se spouštěčem, které je překresleno podle uvedených zásad do schématu kontroléru.


Válcové stykačové kontroléry se skládají ze stykačových jednotek, uzavíraných vačkami a rozpojovaných pružinami (obr. 22). Vaček,

tj. neokrouhlých kotoučů, je namontováno na hřidle tolík, kolik je v daném případě ke spouštění nebo řízení třeba. Kontakty jsou úhlověho tvaru (obr. 23) a jeden se pohybuje po druhém valivém pohybem, čímž dosahne okamžitého zapínání a vypínání a velmi rychlého zhasnání oblouku, takže opakování kontaktu, a tím i životnost, i při rychlém provozu je velmi dlouhá.

Kontroléry ovládáme kílkou nebo ručním kolečkem. Jednotlivé polohy jsou označeny na viku; na kolečku je ukazatel, takže obsluhující vidí, v jaké poloze kontrolér je. Pohon ručním kolečkem dostatečného průměru se hodí i pro velké kontroléry. V dolech a v těžkých provozech se užívá také pákového pohonu; na hřidle kontroléru je pastorek, s nímž zabírá ozubený segment, spojený s pákou. Pohon je budováný se svíslou pákou, nebo vodorovný, jako např. u zdvihového kontroléru (obr. 24). Má-li se břemeno pohybovat nahoru, musí obsluhující pohnout řídící pákou také nahoru, má-li břemeno klesat, musí pohnout pákou směrem dolů.

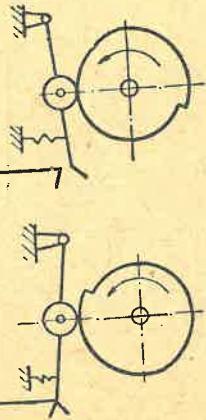

Obr. 22. Princip stykačového kontroléru

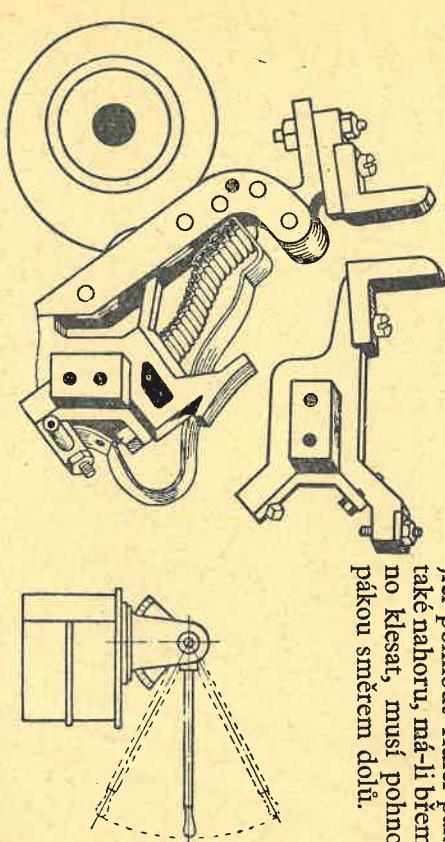

Obr. 23. Stykačový kontrolér

4. Přepínače paketové (komůrkové)


Jsou to v podstatě válcové přepínače, sestavené z jednotlivých spínacích elementů do tvaru sloupu s libovolným počtem polů. Každý pol je uzavřen v izolační komůrce, a tím je oddělen od sousedních polů. Paketový přepínač na obr. 25 má na čtyřhranném izolaci olisovaleném hřidele 1 vohně navlečené margolitové válečky 2, stažené svorníky 3

mezi desky 4 a 5. Aby se válečky nenatáčely, jsou pojisteny svorníky 6, zapešenými do polokruhových drážek na okraji válečků. Mezi válečky jsou uloženy pevné kontakty 1 s převodovým proudem. Pohyblivé kontakty 8, vylosované z měděného plechu, jsou pevně nasazeny na izolovaný hřidel 1 a s ním se těž otáčejí. Hřidel 1 je zakončen čtyřhranem, zasunutým do hřidele 9, v jehož konci je připevněn ovládací stavitový knoflík 10. Zrychlujícího pohybu dosahne spirálovou pružinou 11, uloženou v pouzdře 12. Jednotlivé polohy přepínače zajistuje rohatka. Mezi dva válečky můžeme vložit až čtyři kontakty; dá se proto kombinovat libovolný počet spojení.


Konstrukce válcových přepínačů umožňuje mnoho alternativ, jejich použití je velmi rozmanité, a proto se s nimi velmi často setkáváme v elektrických zařízeních. Vyrábějí se až do 60 A.

IV. STYKAČE


Stykač je dálkově ovládaný přístroj určený ke spinání elektrických proudových obvodů; jeho vypnutá poloha je obvykle stabilní. V zapnuté poloze, ve které nesmí být stykač zajištěn, je držen cizí silou. Jakmile tato síla přestane působit, vrátí se stykač sám do vypnutej polohy. Pro snadné vypínání má stykač obvykle kontaktní stykovou plochu kolmou směru vypínacího pohybu. Stykač spíná bez tření a jeho vypínačí dráha je krátká. V zapnuté poloze může být držen mechanicky (vačkou), stlačeným vzduchem nebo elektromagneticky.

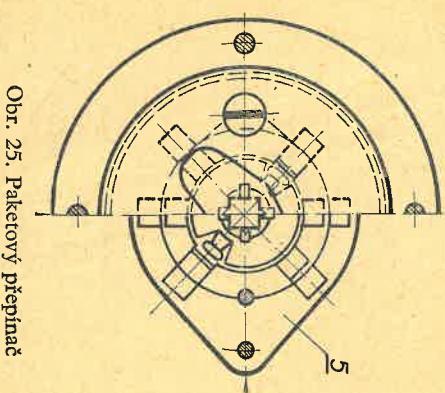

Obr. 25. Paketový přepínač

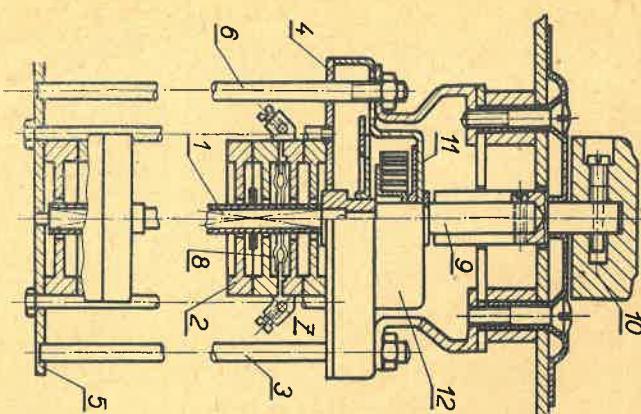

Obr. 26. Princip elektromagnetického stykače

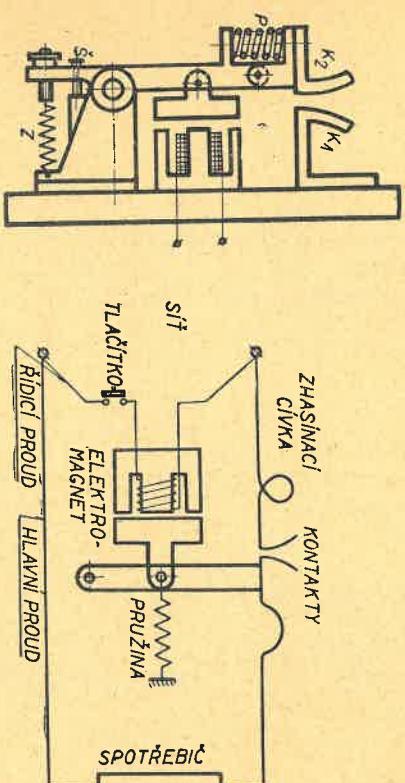

Obr. 27. Schéma zapojení jednopólového stykače

vou mezeru mezi jádrem a kotvou elektromagnetu regulujeme šroubem Š. Cívka elektromagnetu je bud připojena na napětí hlavního obvodu, nebo je napájena ze zvláštního zdroje stejnosměrným nebo střídavým proudem.

Na obr. 27 je nakresleno schéma zapojení stykače. Proud do cívky elektromagnetu zavedeme stisknutím tláčítka; stykač je zapnutý tak dlouho, dokud je tláčítka stisknuto. K trvalému zapnutí bychom užili místo tláčítka jednopólového spínače. Rídící proud je pouze nepatrnou součástí proudu hlavního. Je možno tedy na dálku ovládat značné proudy slabým řídícím proudem; není třeba zavádět k ovládacímu místu silné vodiče pro hlavní proud. Jsou proto elektromagnetické stykače vhodné k dálkovému spinání spotřebičů a uplatní se hlavně v nejrůznějších samočinných řídících zařízeních.

Kromě hlavních kontaktů mají stykače malé pomocné kontakty pro návěst, blokování apod.; blokovat znamená zamezit současně zapnutí jiného stykače. Pomocný řídící obvod se nejčastěji spíná ručně tláčítkovými ovládači, tj. tláčítky. Tláčítkové řízení umožňuje pohodlné a rychlé ovládání z nejvhodnějších míst a umožňuje blokování úkonu několika spotřebičů. Jednoduchá tláčítka jsou zapínací, vypínačí nebo přepínači; z nich se sestavují dle potřeby dvojtláčítka, trojtláčítka apod.

Nejčastěji se užívá stykače elektromagnetického (obr. 26) s pevným kontaktem K_1 . Na páce s pohyblivým kontaktem K_2 je upevněna kotva, která se přitáhne k jádru elektromagnetu, jehož ovládací cívka je buzena tzv. řídícím proudem. Dostatečný tlak obstarává pružina P . Zpětná pružina Z a vlastní váha vrací kontakt K_2 do vypnutej polohy. Vzdutího-